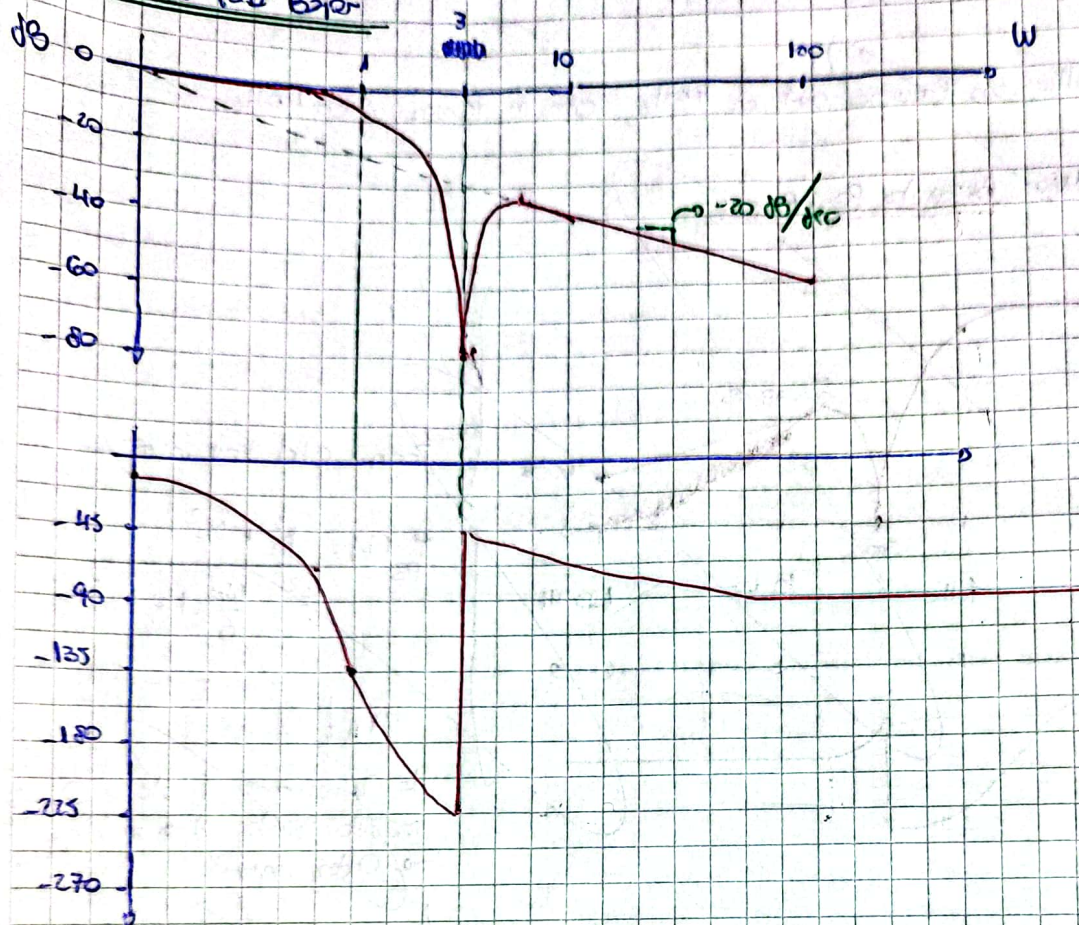


Tarea Semanal 5

Filtro Paso Bajar




Factor de 1to Filtro notch simétrico

$$T(s) = \frac{(s^2 + \omega_z^2) \cdot K}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q} \cdot s + \omega_0^2}$$

$\omega_z = 3$ → Agujero en $\omega = 3$

$K = \frac{1}{\omega_z^2}$ → Para asegurar 0dB en banda de paso

$Q = \frac{\sqrt{2}}{2}$ → Butter

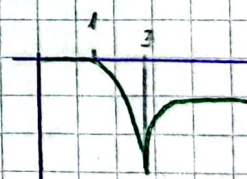

Para hacer que caiga -20 dB/dec es necesario agregar un polo en $\omega = 1$

$$T(s) = \frac{s^2 + \omega_z^2}{s^2 + \sqrt{2} \cdot s + 1} \cdot \frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{1 + s}$$


⊗ Transformo a paso alto $\rightarrow K(s) = 1/s$

$$T_{HP}(s) = \frac{(K(s))^2 + s^2}{(K(s))^2 + \sqrt{2} \cdot K(s) + 1} \cdot \frac{1}{s^2} \cdot \frac{1 \cdot s}{(K(s) + 1)s}$$


$$T_{HP}(s) = \frac{(s^2 + 1) \cdot 1/s^2}{1 + \sqrt{2}s + s^2} \cdot \frac{s}{s+1} \Rightarrow$$

$$T_{HP}(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1} \cdot \frac{s}{s+1}$$

⊗ Pz-Nop

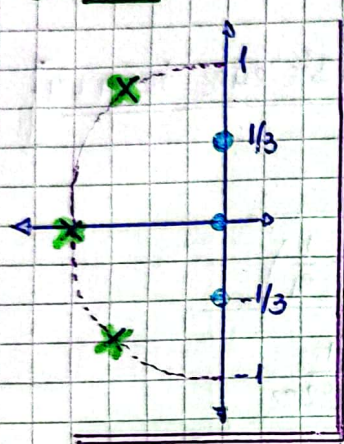

⊗ Implementación

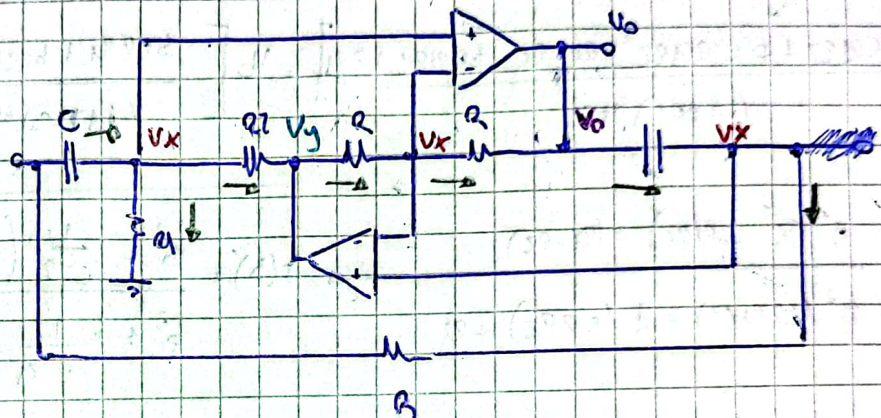

$$① \otimes (V_i - V_x) \cdot \frac{1}{C} = \frac{V_x}{R_1} + \frac{V_x - V_y}{R_2} \rightarrow V_i \cdot \frac{1}{C} = V_x \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{C} \right) - \frac{V_y}{R_2}$$

$$② \otimes \frac{V_y - V_b}{R_2} = \frac{V_x - V_b}{R_2} \rightarrow V_y = 2V_x - V_b$$

$$③ \otimes (V_b - V_x) \cdot \frac{1}{C} = \frac{V_x - V_i}{R} \quad \left| \quad V_x = \frac{V_b \cdot \frac{1}{C} R}{1 + \frac{1}{C} R} + V_i \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{C} R} \right.$$

$$V_b \cdot \frac{1}{C} R - V_x \cdot \frac{1}{C} R = V_x - V_i$$

$$V_b \cdot \frac{1}{C} R + V_i = V_x (1 + \frac{1}{C} R)$$

Ejemplo 3 en 2

$$V_y = V_b \left(\frac{2 \cdot \frac{1}{C} R}{1 + \frac{1}{C} R} + 1 \right) + V_i \cdot \frac{2}{1 + \frac{1}{C} R} = V_b \left(\frac{\frac{1}{C} R + 1}{\frac{1}{C} R + 1} \right) + V_i \left(\frac{2}{1 + \frac{1}{C} R} \right)$$

⊙ Ejemplo 2 y 3 en 1

$$V_i \cdot \phi C = V_k \cdot \frac{R_2 + R_1 + \phi C R_1 R_2}{R_1 R_2} - V_g \cdot \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{(1 + \phi C R_1 R_2)}{(1 + \phi C R_1 R_2)} (V_i \cdot \phi C) = \left(V_o \cdot \frac{\phi C R_1}{1 + \phi C R_1} + V_i \cdot \frac{1}{1 + \phi C R_1} \right) \left(\frac{R_2 + R_1 + \phi C R_1 R_2}{R_1 R_2} \right) + \left(\frac{-V_o \cdot \phi C R_1 - 1}{R_2 (1 + \phi C R_1)} \right) \cdot \frac{V_i \cdot \frac{1}{R_2}}{(1 + \phi C R_1 R_2)} \cdot \frac{1}{R_2}$$

$$V_i \left[\frac{\phi C \cdot (1 + \phi C R_1 R_2)}{(1 + \phi C R_1 R_2)} - \frac{1}{1 + \phi C R_1} \cdot \frac{R_2 + R_1 + \phi C R_1 R_2}{R_1 R_2} + \frac{1}{(1 + \phi C R_1 R_2)} \right] = V_o \left[\frac{\phi C R_1}{1 + \phi C R_1} \cdot \frac{R_2 + R_1 + \phi C R_1 R_2}{R_1 R_2} + \frac{\phi C R_1 + 1}{(1 + \phi C R_1 R_2) R_2} \right]$$

$$V_i \left[\frac{\phi C R_1 R_2 + \phi^2 C^2 R_1 R_2 - R_1 - R_2 - \phi C R_1 R_2 + R_1}{(1 + \phi C R_1 R_2)} \right] = V_o \left[\frac{\phi C R_1 + \phi C R_2 + \phi^2 C^2 R_1 R_2 - \phi C R_1 + R_1}{(1 + \phi C R_1 R_2) R_2} \right]$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{\phi^2 (C^2 R_1 R_2) + (R_1 - R_2)}{\phi^2 (C R_1 R_2) + \phi (C R_1 R_2) + R_1} \quad \rightarrow \quad T(\phi) = \frac{\phi^2 + \frac{1}{C^2 R_1} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)}{\phi^2 + \phi \frac{1}{C R_1} + \frac{1}{C^2 R_1 R_2}}$$

⊕ Adaptación de la impedancia de terminación

↳ Etapa de ajuste de orden

$$\frac{\phi^2 + (1/\alpha)^2}{\phi^2 + R \cdot \phi + 1} = \frac{\phi^2 + \frac{1}{C^2 R_1} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right)}{\phi^2 + \phi \cdot \frac{1}{C R_1} + \frac{1}{C^2 R_1 R_2}}$$

⊕ Adaptación C=1

$$\frac{1}{\alpha} = \frac{1}{C^2 R_1} \left(\frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) \Rightarrow \frac{1}{\alpha} = R_2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \rightarrow R_2 = \frac{1 - 1/\alpha}{1/\alpha} = 0.6254 //$$

$$\rightarrow R = 1.5909 //$$

$$\sqrt{2} = \frac{1}{C R_1} \rightarrow R_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.7071 //$$

$$1 = \frac{1}{C^2 R_2 R_1} \rightarrow 1 = \frac{1}{R_2 R_1} \rightarrow R_1 = \frac{1}{R_2}$$


Desnormalización

$$R_{desn} = R \cdot R$$

$$C_{desn} = \frac{1}{R_2 \cdot R_{desn}} \cdot C$$


$$L_{desn} = \frac{R_2}{R_{desn}} \cdot L$$

↳ Etapa Primer Orden

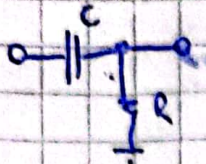

$$\rightarrow T(s) = \frac{s}{s + \frac{1}{RC}} \rightarrow \frac{1}{RC} = 1 \rightarrow \begin{matrix} R=1 \\ C=1 \end{matrix}$$

Implementación del Segundo Orden

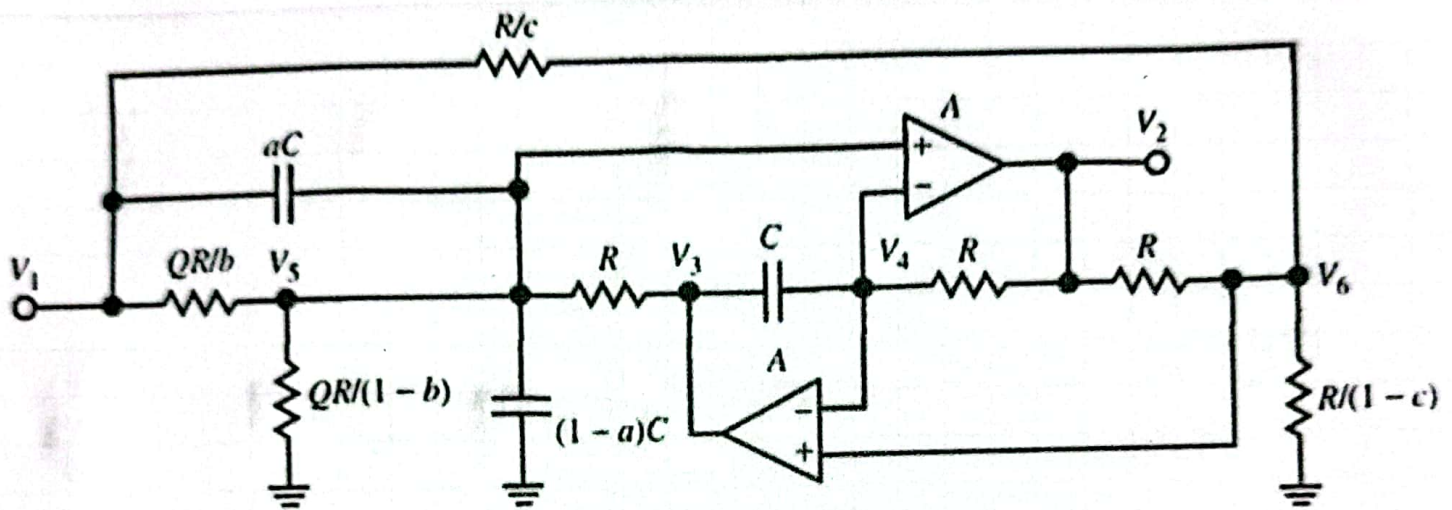

$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{s^2 \underbrace{(2a-c)}_9 + s \underbrace{(\omega_0/Q)(2b-c)}_9 + \underbrace{c\omega_0^2}_9}{s^2 + s\omega_0/Q + \omega_0^2}$$

$2a-c=1 \Rightarrow a = \frac{c+1}{2}$
 $2b-c=0 \Rightarrow 2b=c \Rightarrow b = \frac{c}{2}$
 $= \frac{1}{9} \omega_0^2 \Rightarrow c = 1/9$

$$a = 5/9$$

$$Q = 0,70711$$

$$b = 1/18$$

$$\omega_0 = 300.2\pi \text{ Hz} = \frac{1}{R \cdot C}$$

$$c = 1/9$$