


Síntesis por Parámetros Z → Función Bilineal decreciente

$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{K(s+1)}{(s+2)(s+4)} = \frac{Z_{12}}{Z_{11}}$$

① Mapa Gráfico

$$Z_{11} = \frac{(s+2)(s+4)}{(s+3)(s+1)}$$


$$Z_{AC}(0) > Z_{AC}(\infty)$$

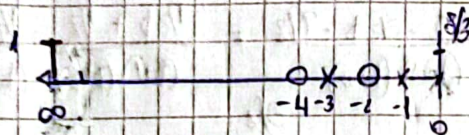


$Z_{11}$  → Remover polo en  $\infty$




$Z_2$  → Remover AC polo en -1

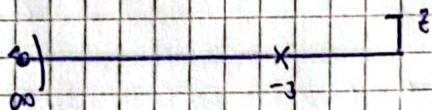



$Z_4$  → Invertir Z y

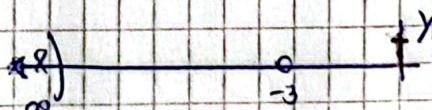

$Z_6$  → Remover polo en 0

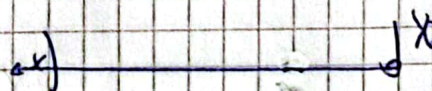

$Z_6$  → Remover capacitor

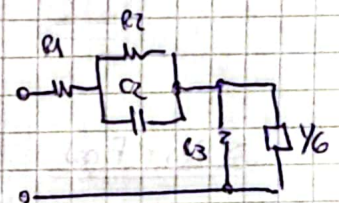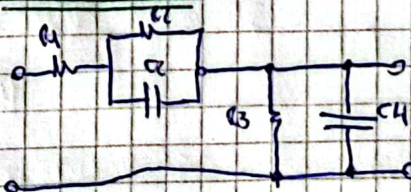
② Síntesis Final


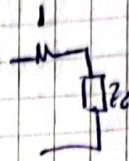
## ② Método Análisis

$$z_{11} = \frac{(p+2)(p+1)}{(p+3)(p+1)}$$

Resposta Unitária em  $\infty \rightarrow K = \lim_{p \rightarrow \infty} z_{11} = 1$




$$z_2 = z_{11} - 1 = \frac{p^2 + 6p + 18 - (p^2 + 4p + 13)}{(p+3)(p+1)} = \frac{2p+5}{(p+3)(p+1)}$$

Resposta Transferência AC série em  $s = -1 \rightarrow K = \lim_{p \rightarrow -1} z_2 \cdot (p+1) = \frac{2(-1)+5}{-1+3} = \frac{3}{2}$

$$z_4 = z_2 - \frac{K}{p+1} = \frac{2p+5}{(p+3)(p+1)} - \frac{3/2}{(p+1)(p+3)} = \frac{2p+5 - 3/2}{(p+1)(p+3)} = \frac{1/2 p + 1/2}{(p+1)(p+3)} = \frac{1/2(p+1)}{(p+1)(p+3)}$$

Impedância admitância

$$Y_4 = 2(p+3)$$

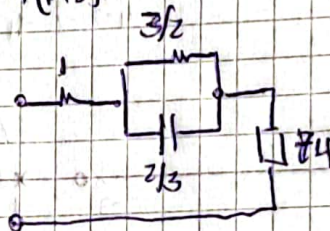

Extração capacitor y Resistor

$$Y_4 = 2p + 6 \equiv \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ 2 \\ | \\ \text{---} \end{array} \parallel \begin{array}{c} \text{---} \\ | \\ 1/6 \\ | \\ \text{---} \end{array}$$

Síntese Final

